

Comment une lampe de poche produit-elle de la lumière ?

Hypothèses proposées (pour répondre à la question) :

- Vérification des hypothèses :

Quels sont les constituants d'une lampe de poche ? Légende le schéma.



- Schémas pour faire briller une lampe sans interrupteur.

Sans fils de connexion	Avec fils de connexion

- Schémas pour faire briller une lampe avec interrupteur.

- Certaines lampes de poche ne fonctionnent pas, essaye de les réparer Cite les causes des pannes que tu as trouvé

.....

.....

.....

Ce qu'il faut retenir :

.....

.....

Ton hypothèse est-elle validée ou invalidée ?

.....