

Comment fonctionne les lampes dans nos maisons?

Après une journée d'école vous rentrez à la maison et vous vous apercevez alors que la lampe du couloir ne s'allume plus : elle est grillée. Par contre, celle de la cuisine brille toujours. Comment sont associées les lampes ?

(Dans un premier temps, on considérera 2 lampes)

Hypothèses proposées :

- Vérification des hypothèses :

Schémas avec deux lampes

Schémas avec deux lampes et des interrupteurs qui commandent chacune des lampes

Essaye de faire fonctionner davantage de lampes.

Ce qu'il faut retenir :

Ton hypothèse était-elle validée ou invalidée ?

.....