



# Monophasé et triphasé

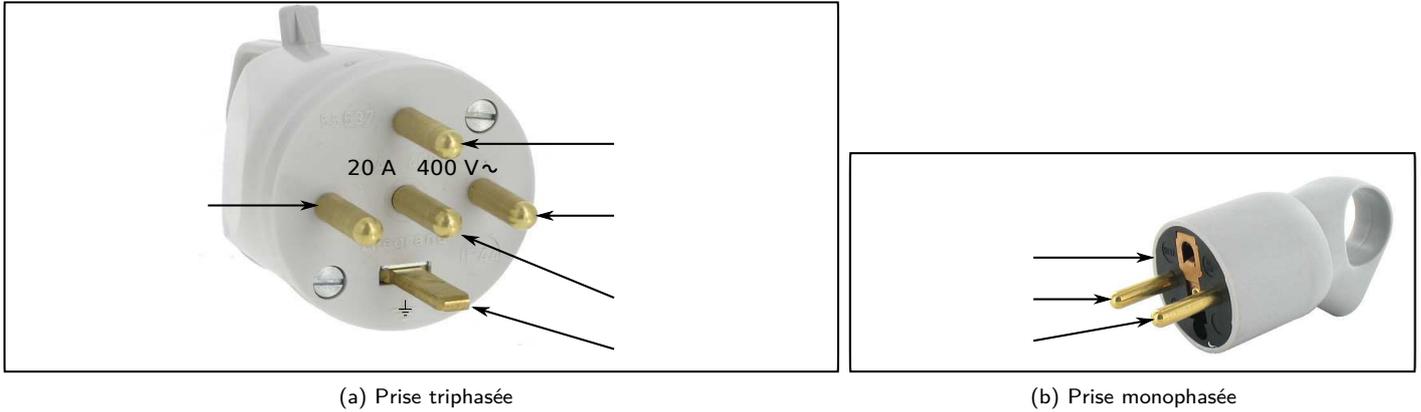


FIGURE 3 – Prises de courant électrique

3. **Analyser** En vous rappelant votre cours sur les moteurs monophasé et triphasé, compléter les schémas ci-dessus. Rappeler sur les figures 3a et 3b les tensions existant entre les bornes.

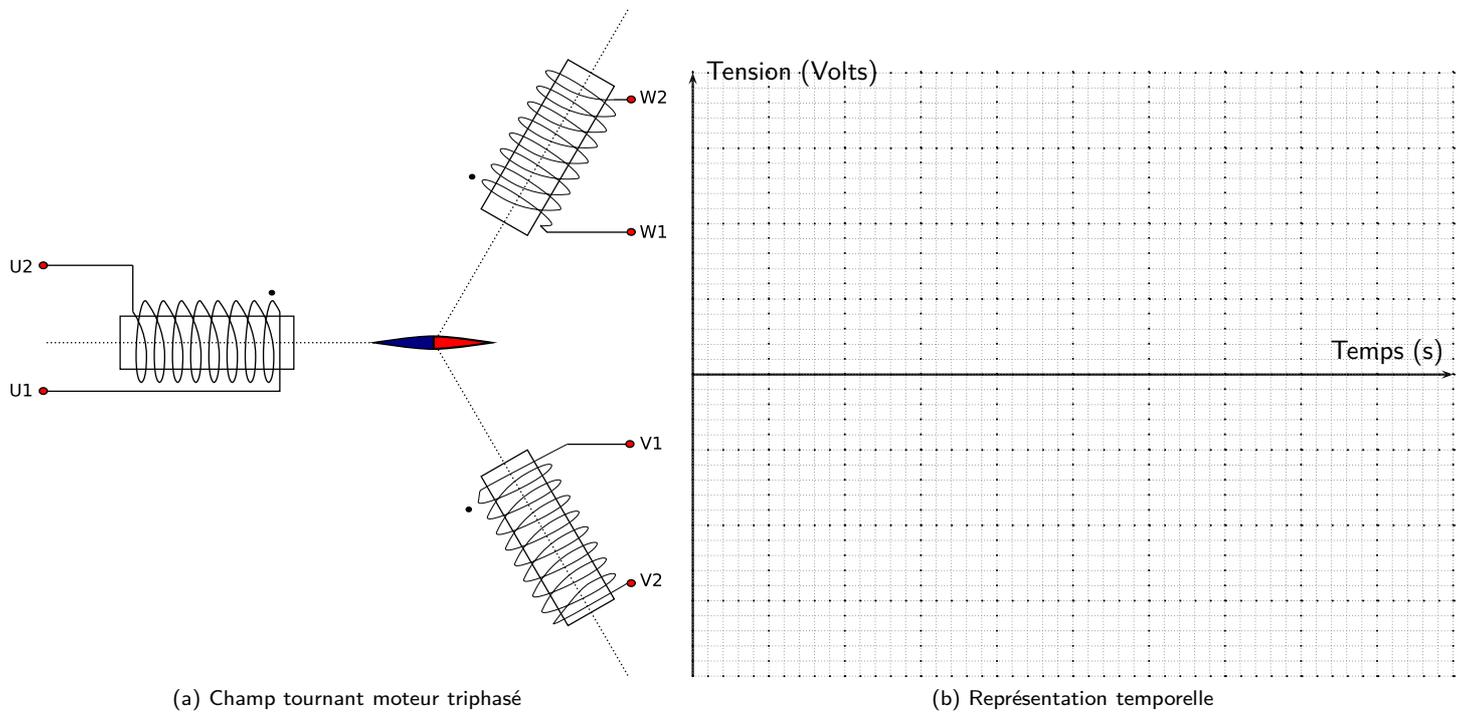


FIGURE 4 – Les phases du triphasé

4. **Réaliser** Réaliser avec soin sur la figure 4b, les trois phases du triphasé. Rappeler ci-dessous le déphasage existant entre chaque phase.

.....  
 .....

## Autoévaluation

Compétence :  ★ : Non maîtrisée     ★★ : Insuffisamment maîtrisée     ★★★ : Maîtrisée     ★★★★ : Bien maîtrisée

- J'ai su lire et comprendre les schémas et photos du document : **S'approprier** :
- J'ai exprimé clairement mes pensées en utilisant le vocabulaire correct de l'électricité : **Communiquer** :
- J'ai su mobiliser mes connaissances pour compléter des schémas électriques : **Analyser** :
- J'ai réalisé correctement un tracé montrant les différentes phases du triphasé : **Réaliser** :