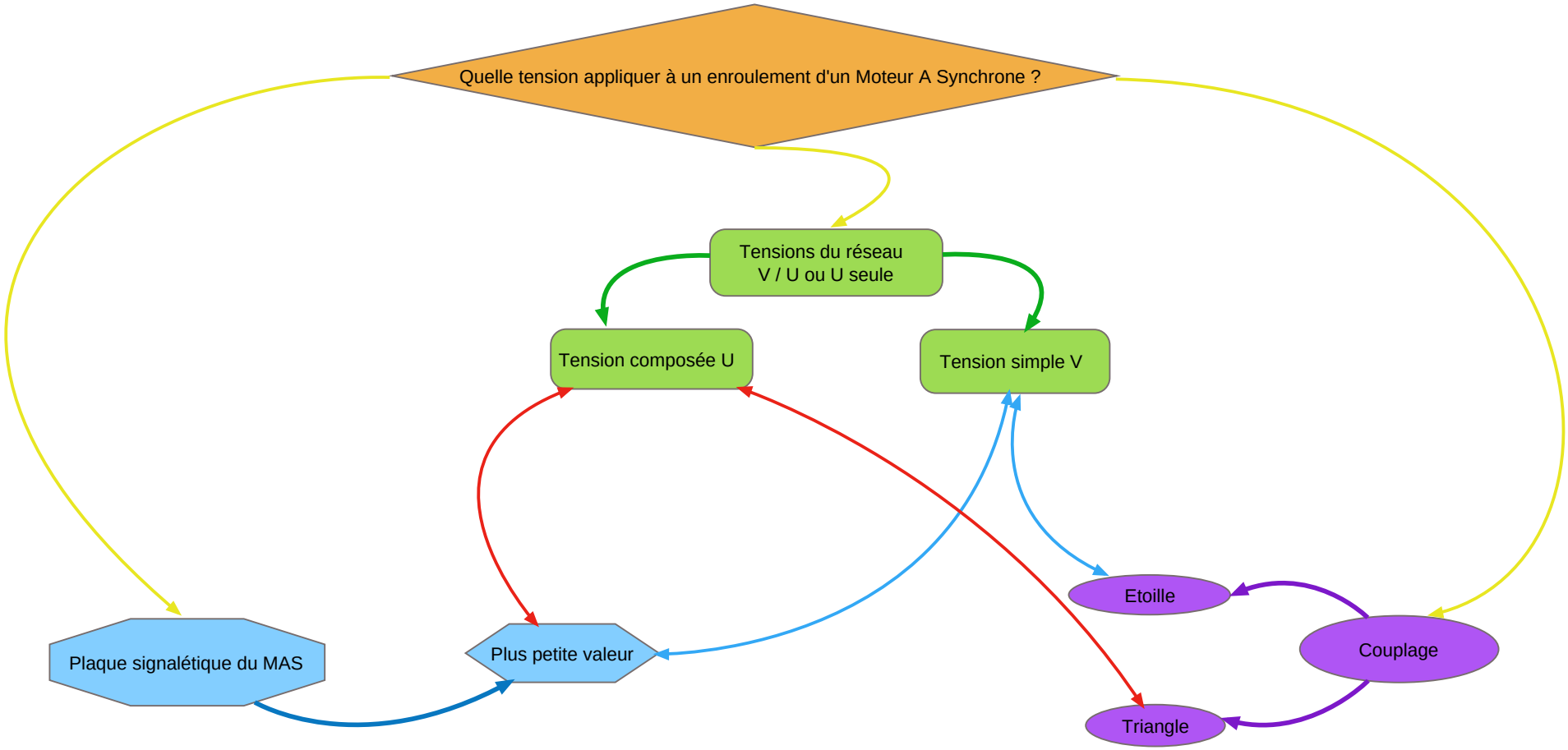
Quelle tension appliquer à un enroulement d'un Moteur A Synchrone ?
Tensions du réseau
V / U ou U seule
Tension composée U
Tension simple V
Etoille
Couplage
Triangle
Plaque signalétique du MAS
Plus petite valeur